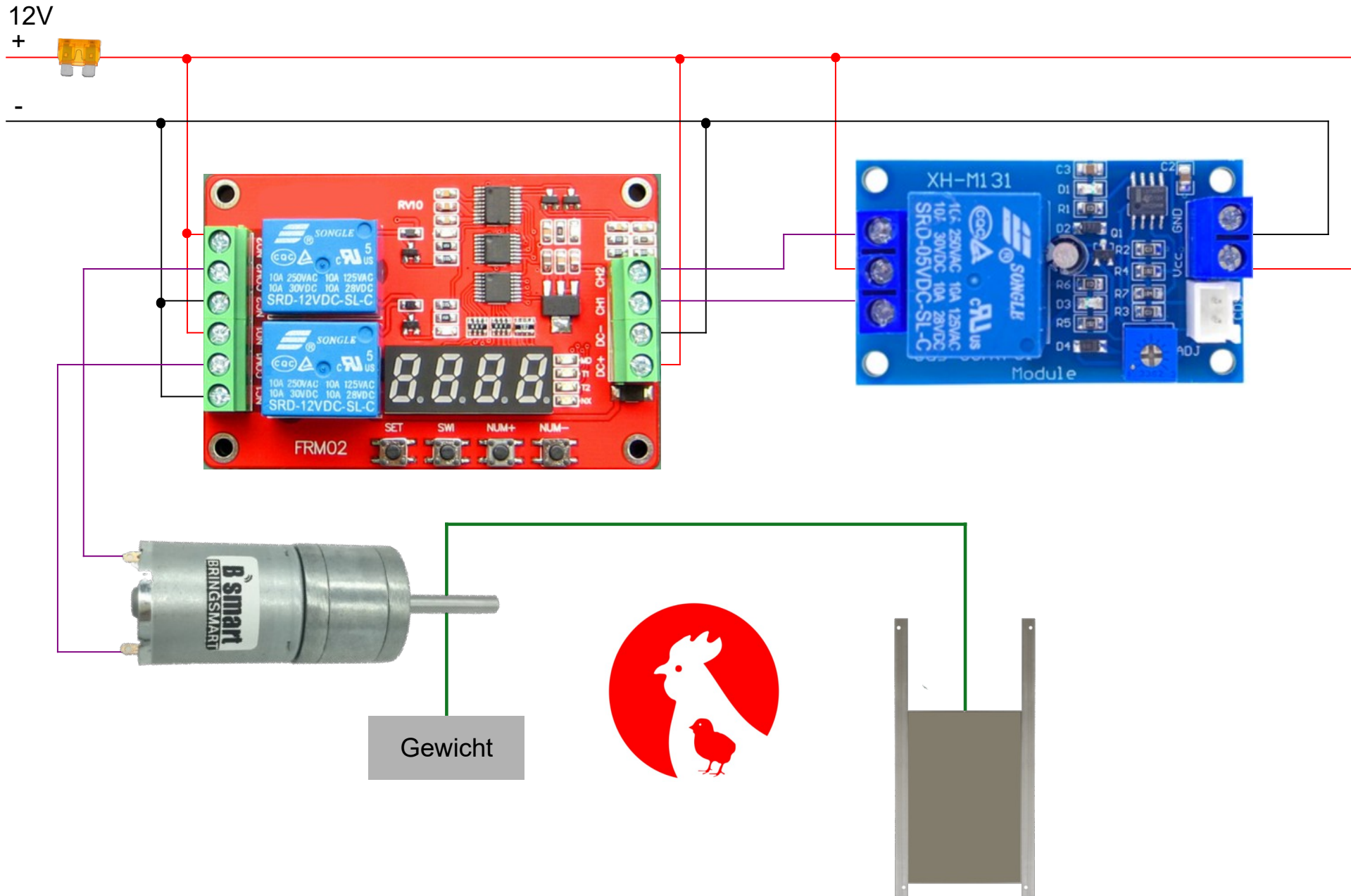


Schaltplan Hühnerklappe 12V ohne Endschalter



Schaltplan Hühnerklappe 12V ohne Endschalter

Artikel bei Aliexpress:

XH-M131 Lichtmodul: https://s.click.aliexpress.com/e/_Dc77aEP

FRM02 Multi Funktionsrelais: https://s.click.aliexpress.com/e/_DBt0HMP

12V 16 rpm Motor package B: https://s.click.aliexpress.com/e/_DeqqLEL

Motorwelle 4mm zu 4mm: https://s.click.aliexpress.com/e/_DBM8c2R

Artikel aus Deutschland:

XH-M131 Lichtmodul: <https://amzn.to/3FavY88>

FRM02 Multi Funktionsrelais: <https://ebay.us/tinM1b>

12V 20 rpm Motor: <https://ebay.us/sFLH6U>

Alle Links sind sogenannte „Affiliate-Links“. Das bedeutet, dass ich eine geringe Vermittlungsprovision bekomme wenn ihr über diese Links etwas bestellt. Die Artikel werden dadurch NICHT teurer!!